
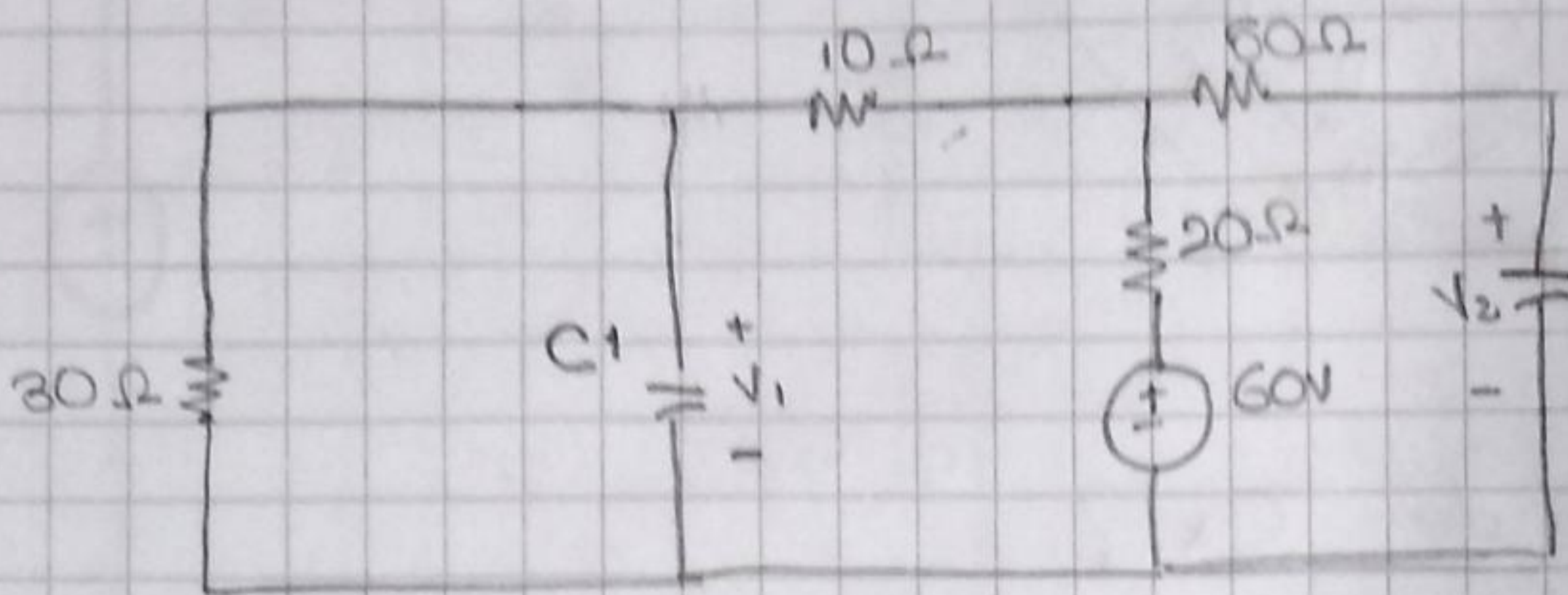


4

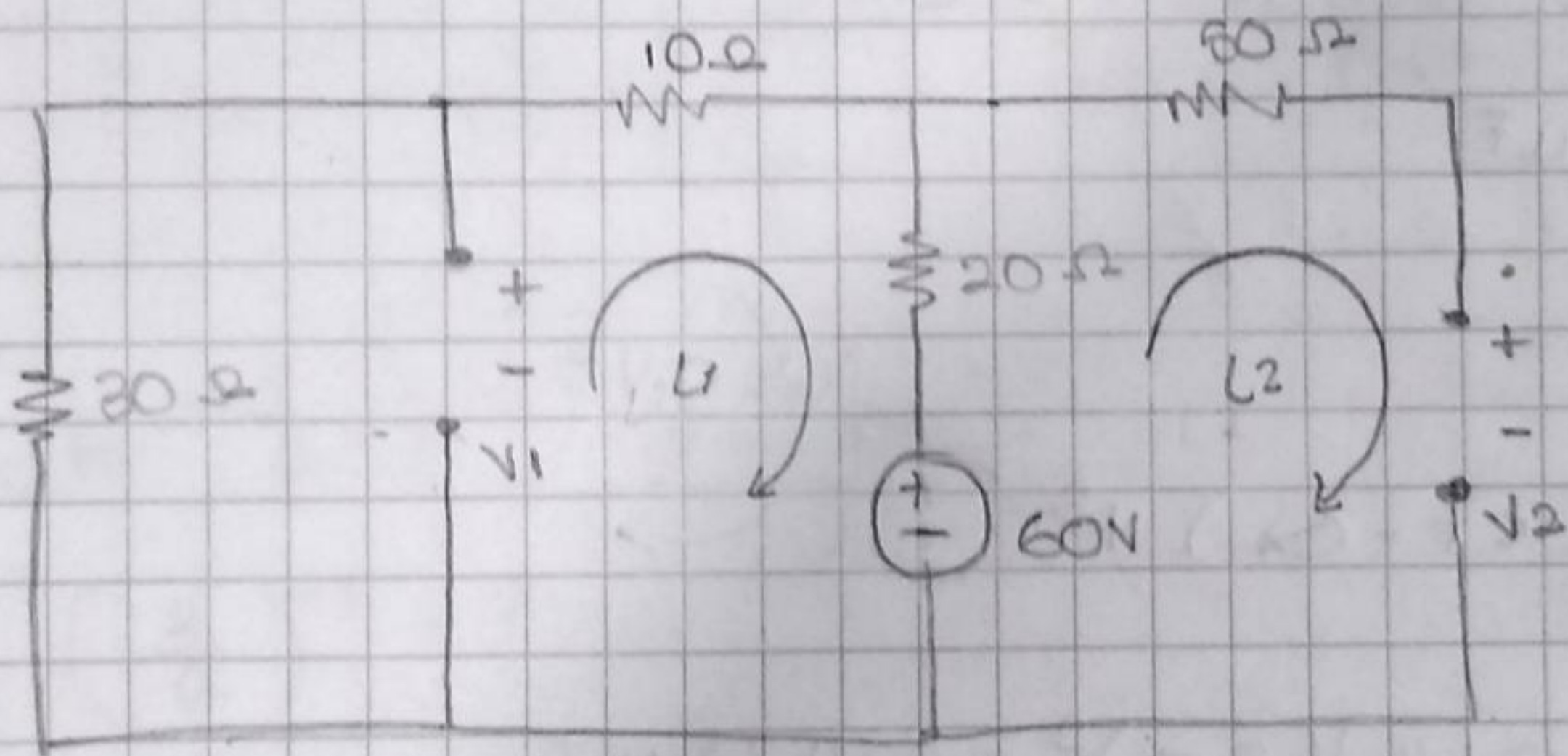

Bajo las condiciones dadas el circuito quedara.
(eliminamos los capacitores) Corto circuito



Para hallar los valores de i_1 y i_2 aplicamos $V = L \cdot R$

$$i_1 = \frac{60}{(30 + 10 + 20)} = 1A$$

$$i_2 = 0$$

Por lo tanto


$$V_1 = 30 i_1$$

$$V_1 = 30 \cdot 1 \Rightarrow 30V$$

$$V_2 = 60 - 20 i_1$$

$$V_2 = 60 - 20(1)$$

$$V_2 = 40V$$

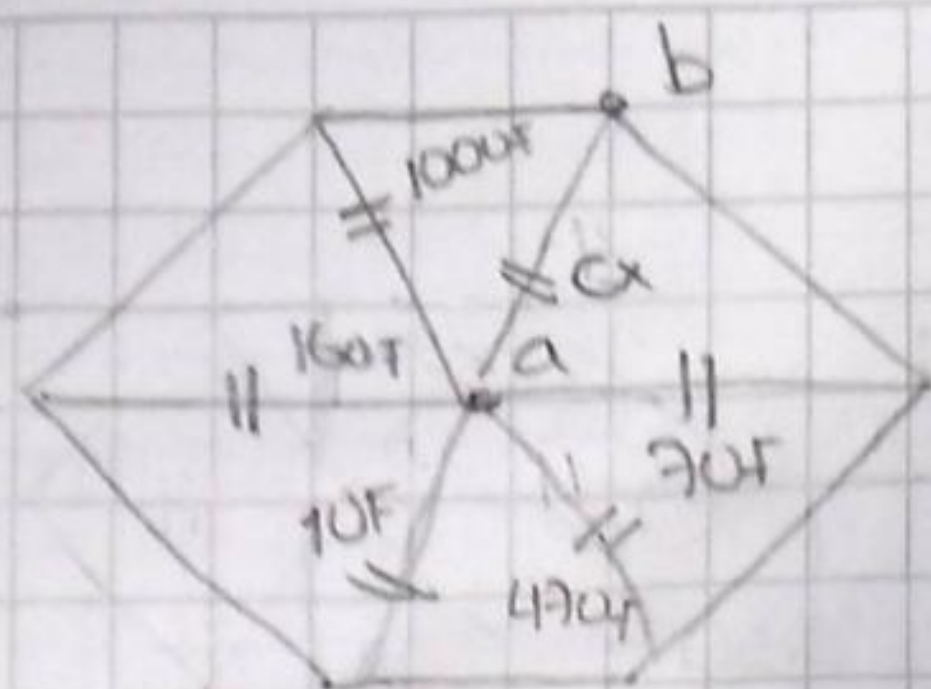

¿cual es el valor de C_x ?

$C_T \rightarrow$ capacitancia total

$$C_T = 7 + 47 + 100 + 16 + 1 + C_x$$

$$C_T - C_x = 171 \mu F$$

entonces...

$$E_{C_T - C_x} = \frac{1}{2} (C_T - C_x) V^2$$

$$W = \frac{C V^2}{2}$$


$$= \frac{1}{2} (171 \mu)(2.5)^2 = 534.37 \mu J$$

$$E_c = E_{C_T} - E_{C_T - C_x} = (534.9 - 534.37) \mu J = 425 nJ$$

Despejando la ecuacion, tenemos que


$$E_c = 425 n \rightarrow \frac{1}{2} C_x V^2 \Rightarrow C_x = \frac{E_c (2)}{V^2}$$
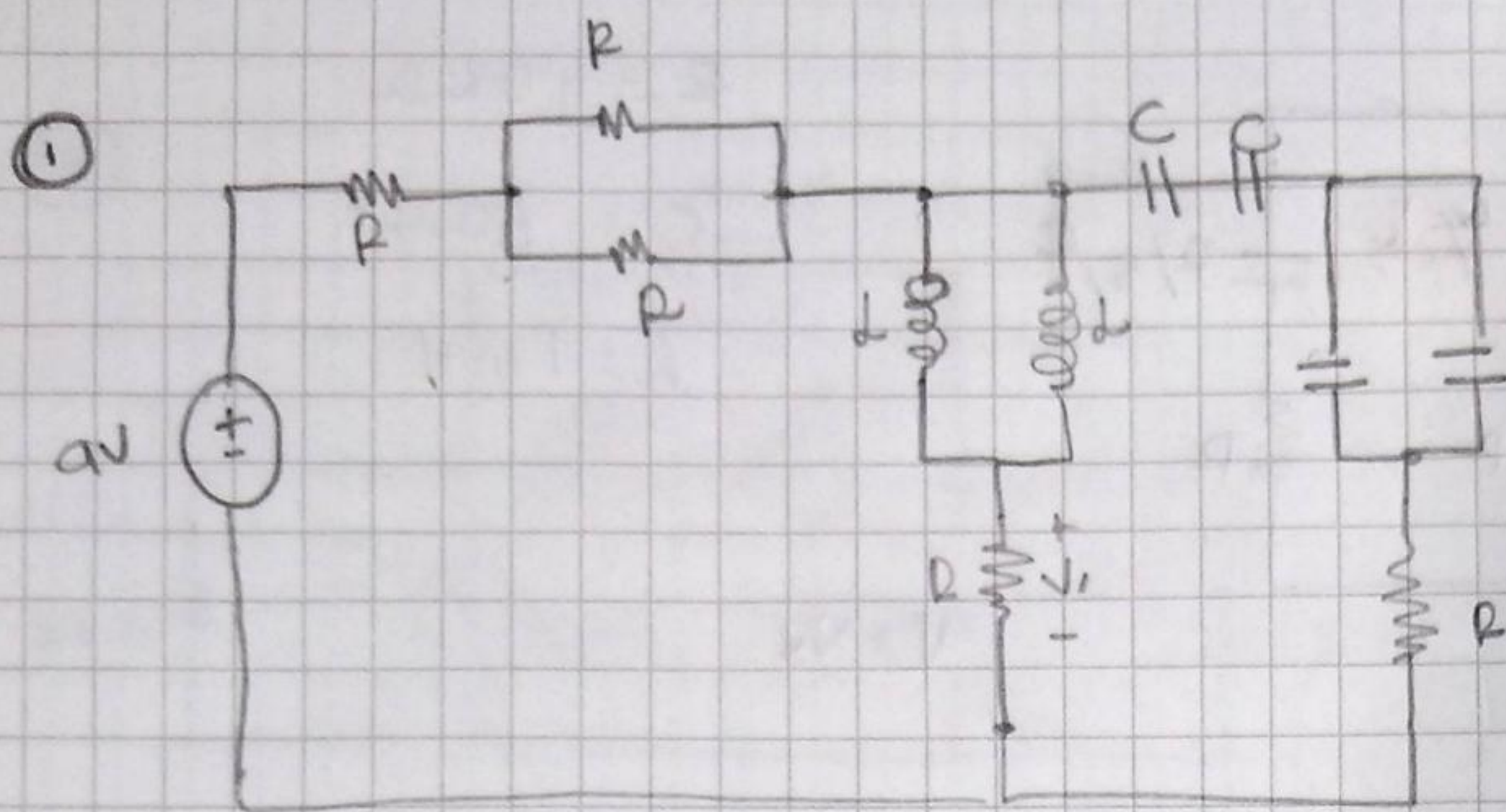
$$C_x = \frac{425 n \cdot 2}{(2.5)^2} = 136 nF$$



A) Reducir el circuito

• Para

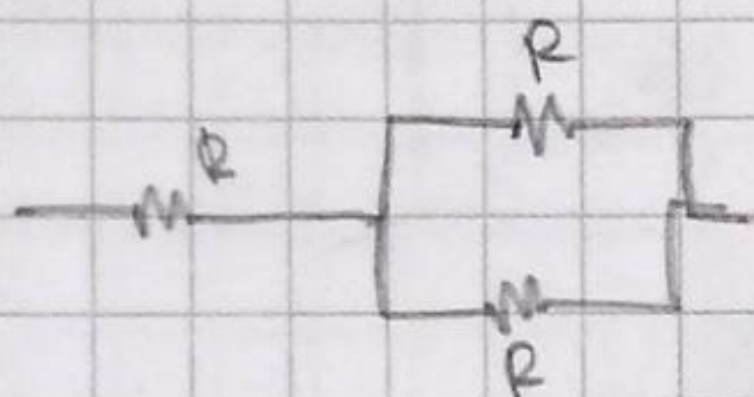


$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} + R$$

$$= \left(\frac{2}{R} \right)^{-1} + R$$

$$= \frac{R}{2} + R = \frac{3}{2} R \approx 1.5 R$$

• Para

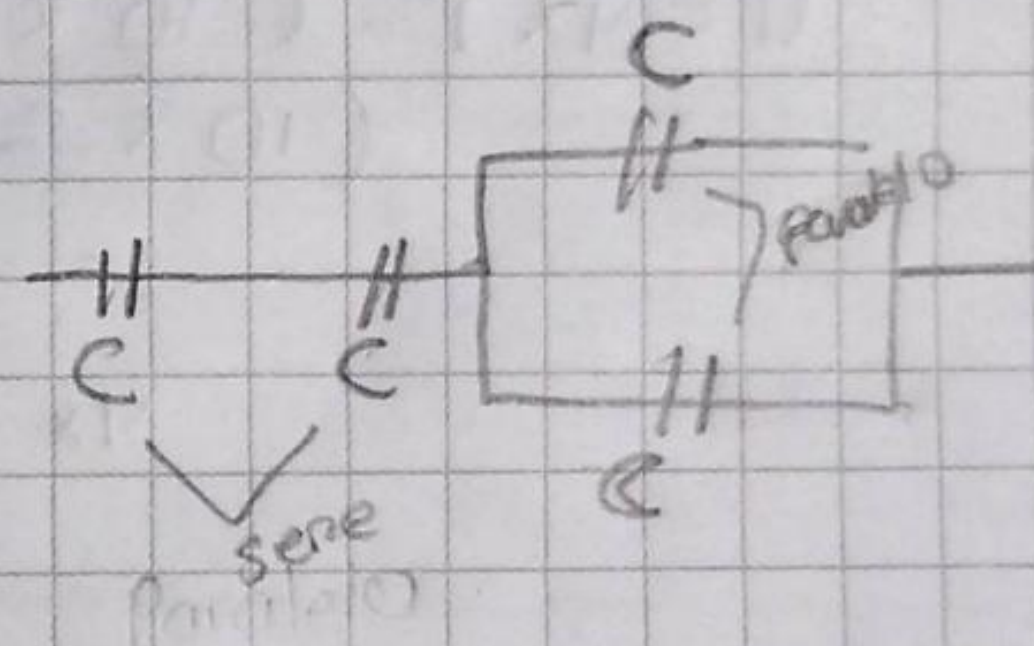


$$C + C = 2C$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \frac{1}{2C} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{2}{C} + \frac{1}{2C} \right)^{-1} = \left(\frac{5}{2C} \right)^{-1}$$

$$C_{eq} = \frac{2C}{5}$$

• Para

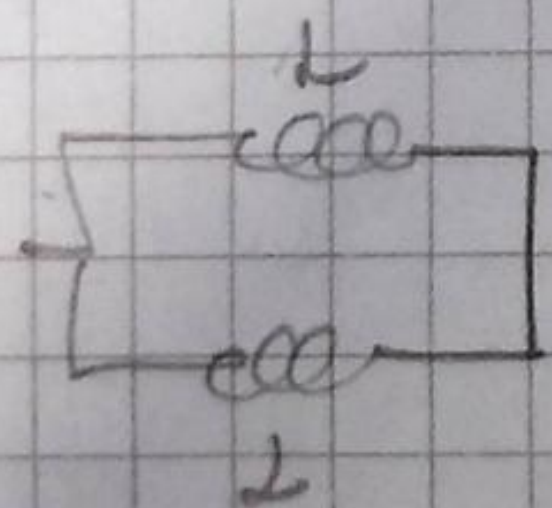


$$\left(\frac{1}{L} + \frac{1}{L} \right)^{-1}$$

$$\left(\frac{2}{L} \right)^{-1} = \frac{1}{2} L$$

Redibujaremos...

A/

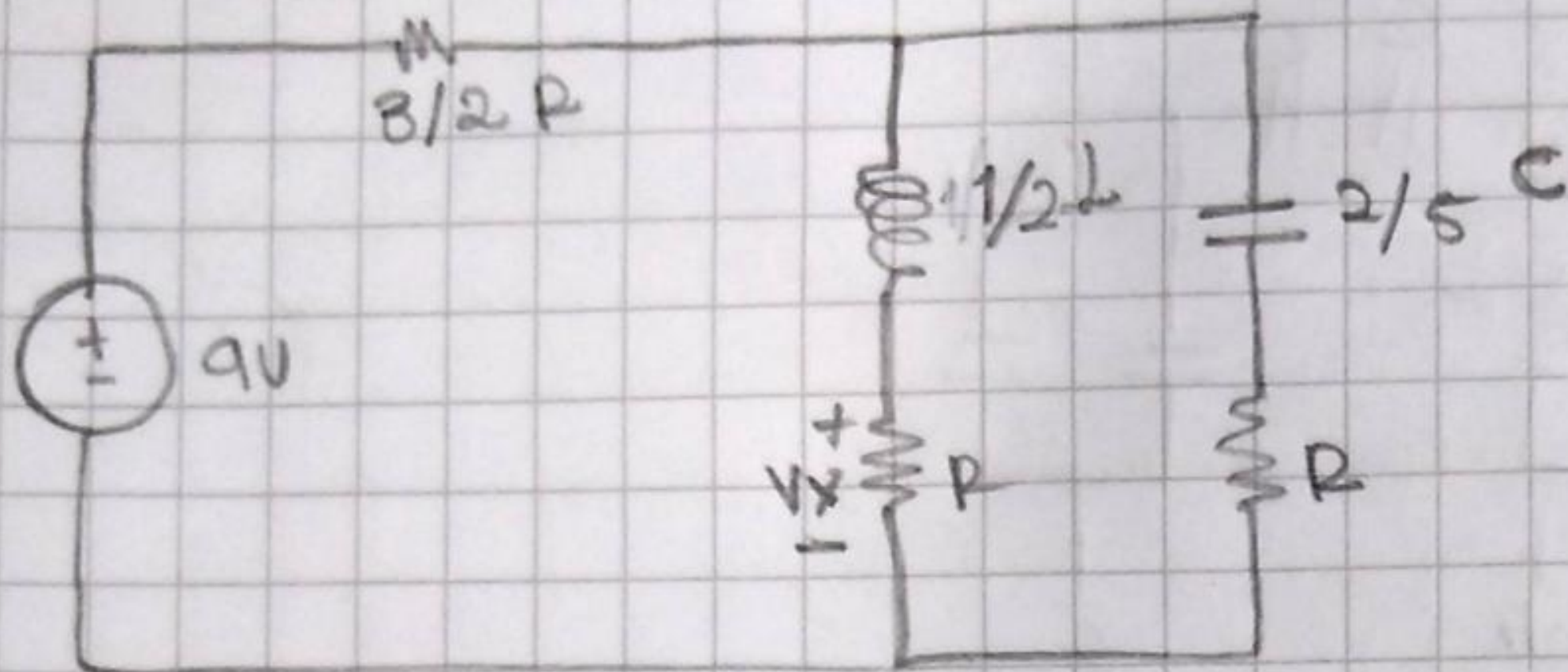

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 50 \mu\text{F}$$

$$L = 1 \text{ mH}$$

$$V = V_x$$


b) Aplicamos la ecuación de divisor de voltaje

$$(1 \text{ a } V_x) \cdot (10 \text{ k}\Omega) = 0$$

$$(10 \text{ k}\Omega) + (15 \text{ k}\Omega)$$



$$V_x = 3.6 \text{ V}$$

3

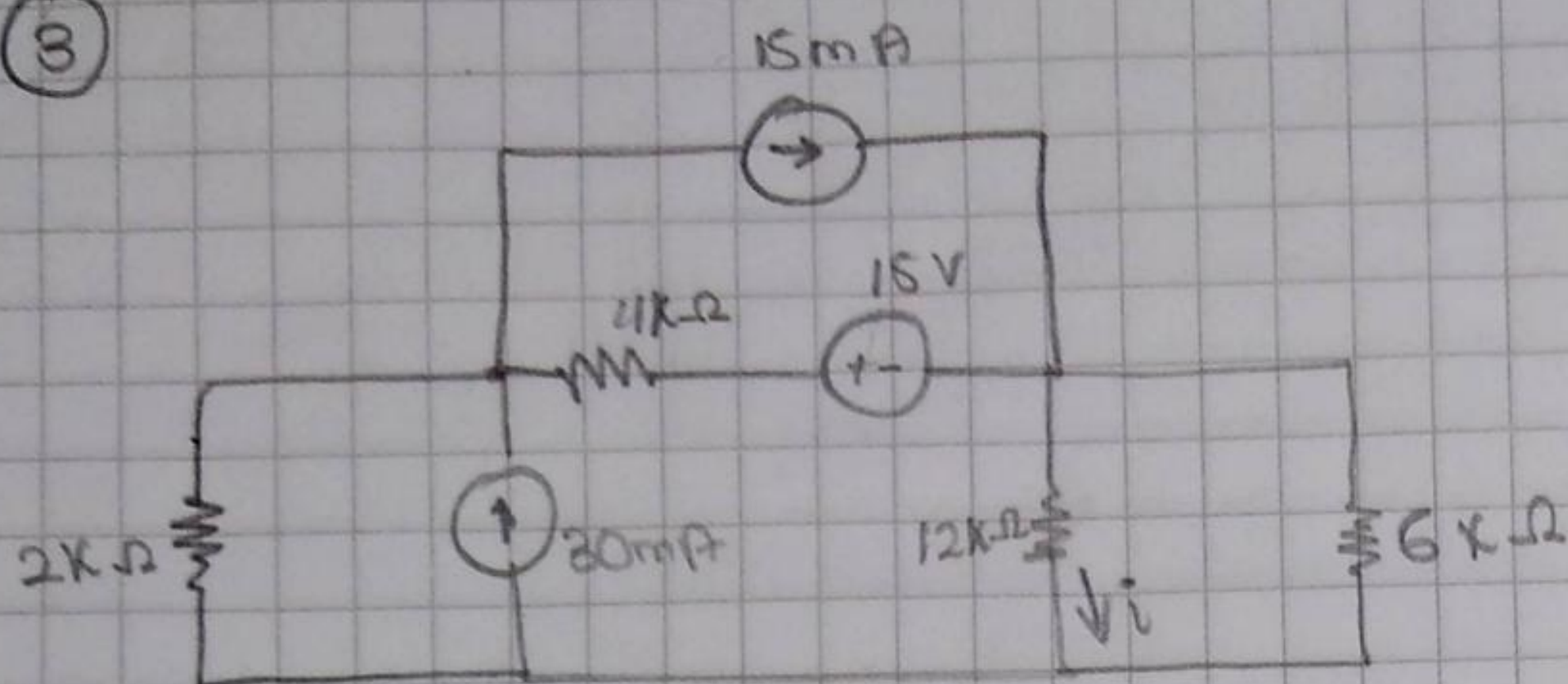

Para aplicar la solución
debemos sacar las
ecuaciones, debemos
dejar en punto medio
cada fuente.


2?

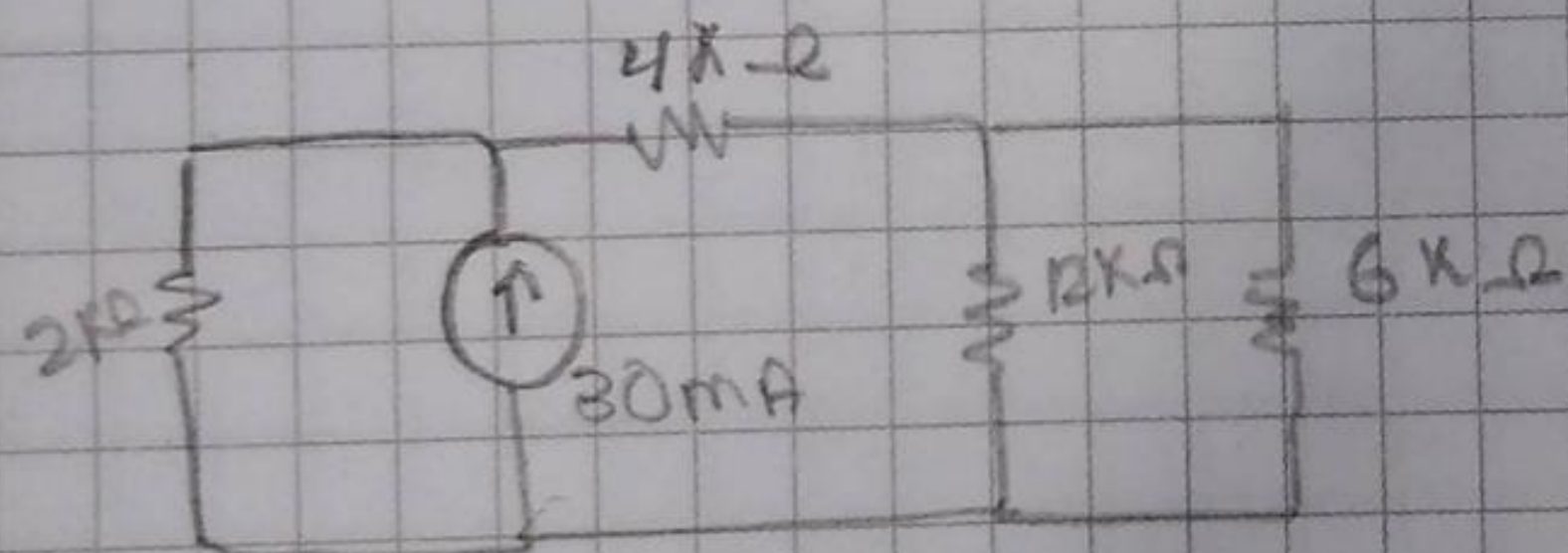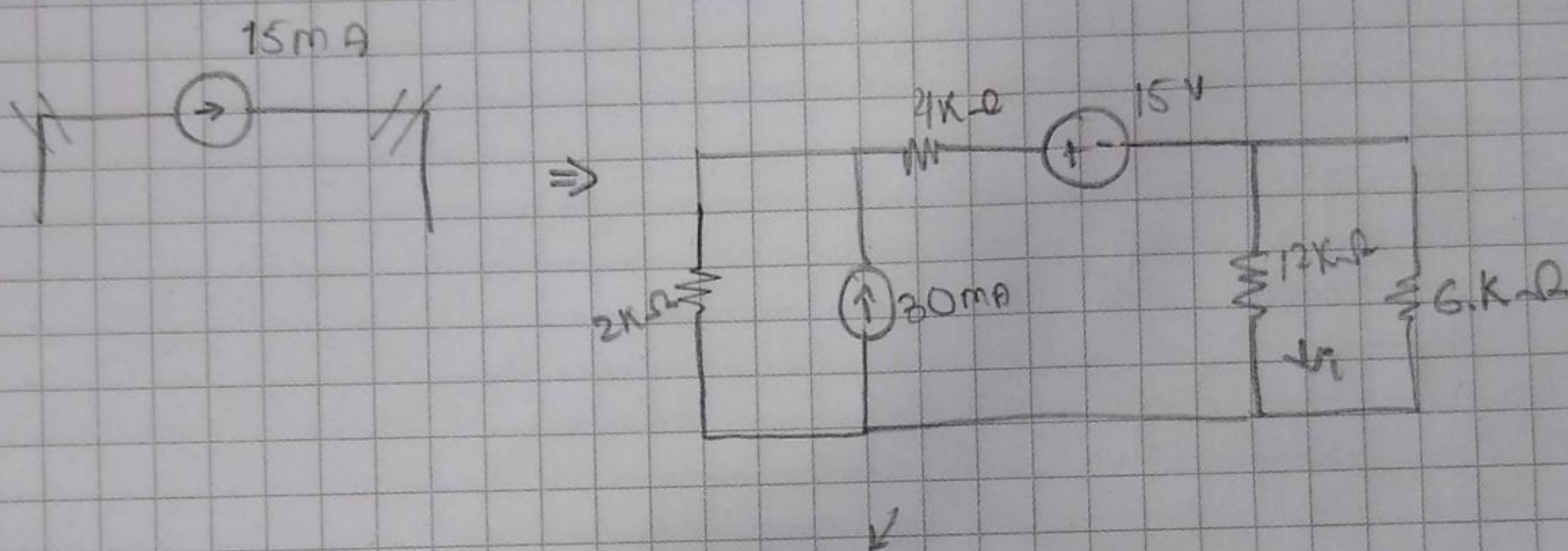

→ aplicamos transformación
de fuentes

$$V = I \cdot R \rightarrow 30\text{mA} \cdot 2\text{k}\Omega$$

$$V = 60\text{V}$$

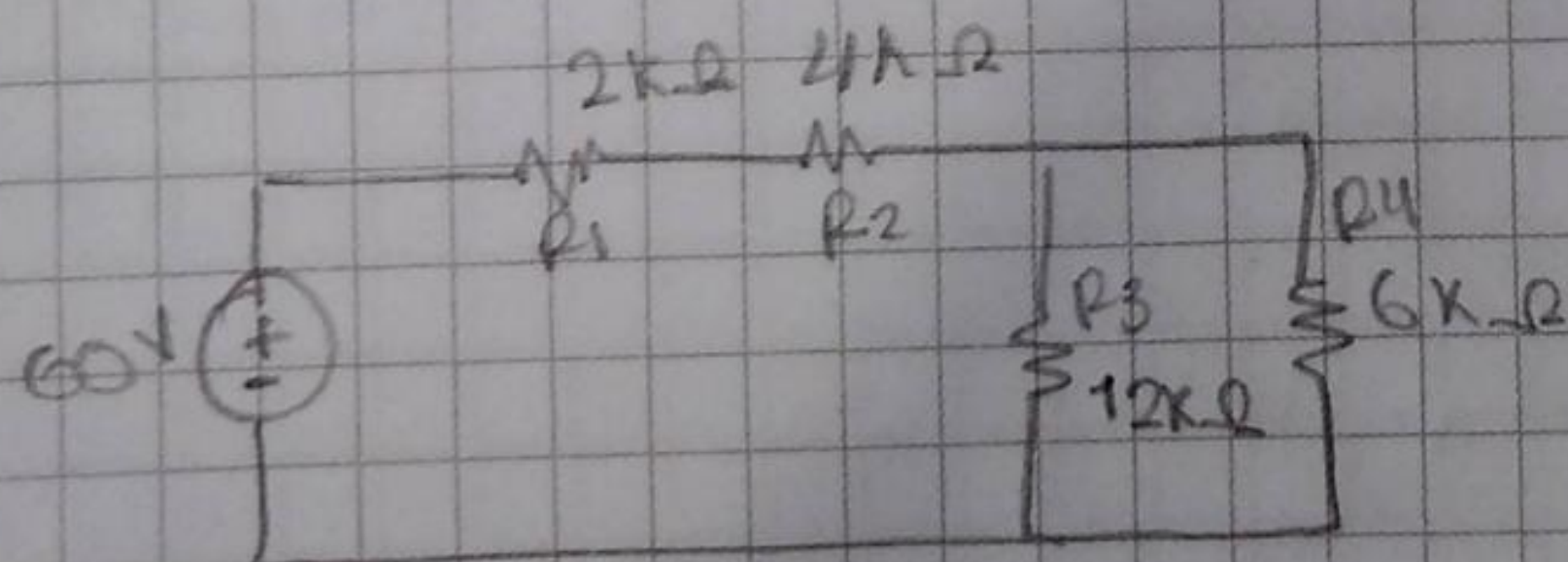

→ serie R_1 y R_2

$$R = R_1 + R_2$$

$$R = 2 + 4 = 6\text{k}\Omega$$

